

Reporte de la practica

Parpadeo de LED con Arduino (Blink)

Datos Generales

Materia: Desarrollo Sustentable

Practica: Encendido y apagado de LED

Placa Utilizada: Arduino UNO

Simulador: Tinkercad Circuits

Arduino UNO, LED Blanco, resistencia de 220 ohms, protoboard, cables de conexión.

Diagrama del circuito: Componentes

Ánodo de LED (+) X 10

Cátodo de LED (-) X 10

Otra terminal de la resistencia

Conexiones

Arduino pin del 2 al 11

Fila negativa del protoboard

GND del arduino